
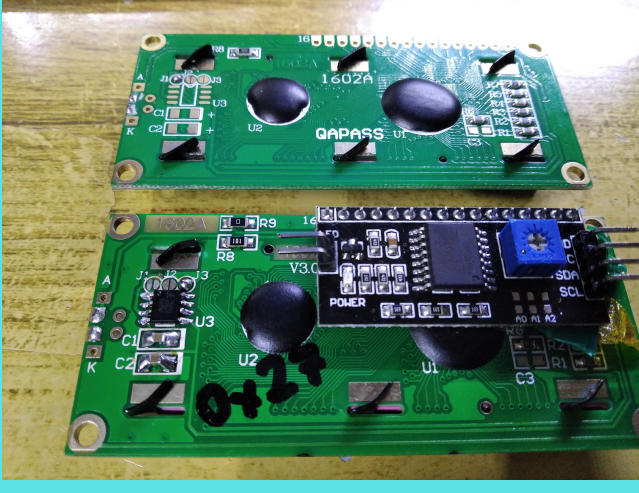

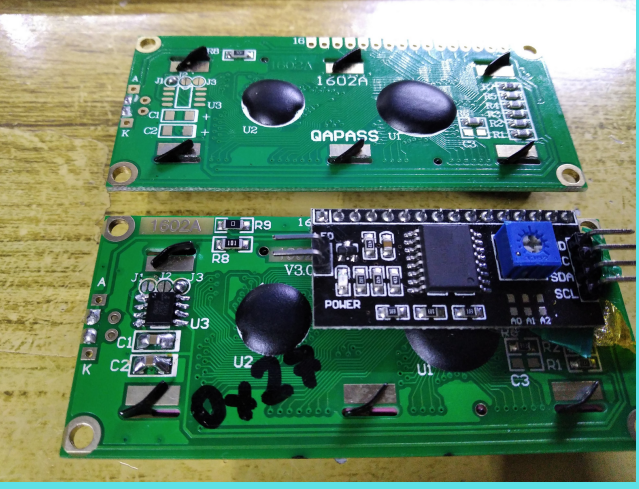
# LCD HAZIRLAMA


Standart bir 5V 16x2 LCD ekranı  
3.3 V'a çevirmek




16x2 Standart bir  
ekrana i2c modülü  
takıyoruz



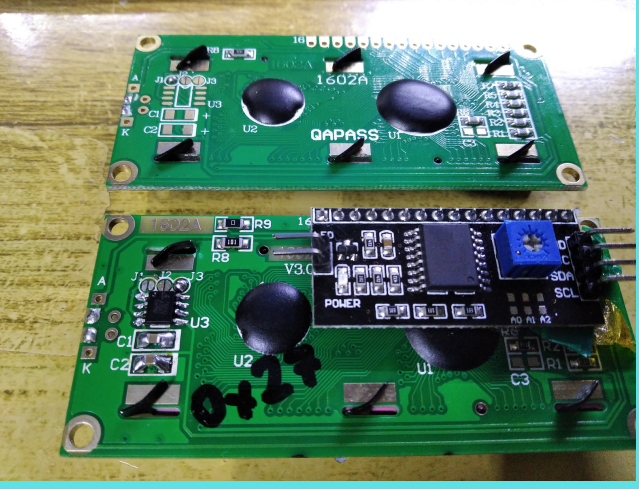
Bu ekranlar normalde  
5V olduğu için bunu  
3.3V'a çevirmemiz  
gerekiyor.



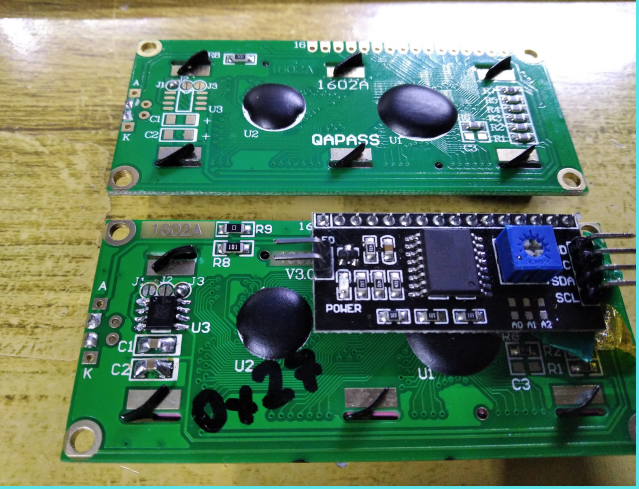Bunun için 2 adet 10uf  
kapasitör (SMD) ve bir  
adet L7660 SMD DC DC  
çevirici kullanmak  
gerekiyor.



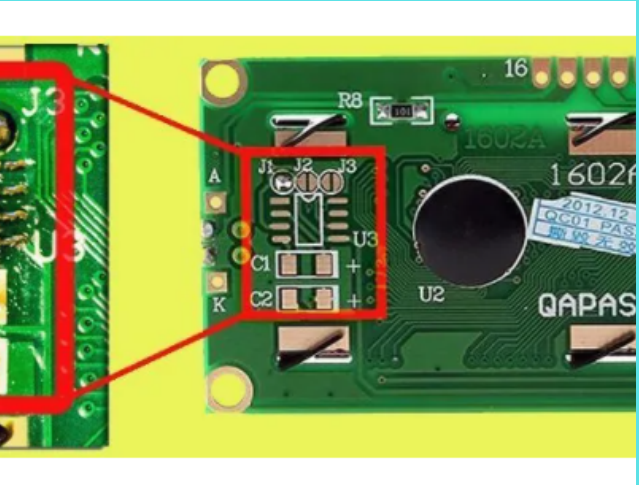En son mevcut jumper  
lehimini söküp en sağdaki  
yeri lehimlemeliyiz.



Detaylı bilgiye [buradan](#)  
ulaşabilirsiniz...